 


1. Dado el circuito de la figura con diodos LED, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la **CORRECTA**, teniendo en cuenta que para los LED $V_{LED}=1.5V$ e $I_{LED}= 10mA$, y para la puerta NAND $V_{OL}=0.15V$ y $V_{OH}=4.5V$.


- [A] Los LED brillarán adecuadamente con una resistencia R mayor que 150Ω .
 [B] Los LED brillarán adecuadamente con una resistencia menor o igual que 300Ω .
 [C] Los LED brillarán adecuadamente con una resistencia R de 150Ω .
 [D] Los LED no llegarán a brillar para ninguno de los niveles lógicos de salida de la puerta NAND.



 2. Indique la zona de trabajo del transistor de la figura para una entrada de $3.7 V$:

(DATOS: $V_{CC} = 5V$; $R_b = 100 k\Omega$; $R_c = 2 k\Omega$, Q1: $V_{BE(ON)} = 0.7V$, $V_{CE(SAT)} = 0.2V$, $\beta = 100$)

- [A] CORTE
 [B] ACTIVA
 [C] En el límite entre ACTIVA y SATURACIÓN
 [D] SATURACIÓN



3. Con respecto a los parámetros característicos de las familias lógicas y considerando una puerta con salida estándar, marque la respuesta FALSA:

- [A] Un valor negativo de I_{OH} indica que la corriente sale desde la puerta.
 [B] El margen de ruido a nivel alto se define como: $NM_H = V_{OHmin} - V_{IHmin}$.
 [C] Si la tensión de salida es $V_{OH} < V_{OHmin}$, no será interpretada correctamente por otra puerta de la misma familia en ningún caso.
 [D] Para que la conexión entre dos puertas lógicas funcione de forma adecuada, se ha de cumplir, entre otras cosas que, $V_{OL} \leq V_{ILmax}$.

4. Se quiere conectar las salidas de 2 componentes con salida en colector abierto de una familia lógica alimentada a $5 V$, y éstas, a su vez a 3 entradas de componentes de la misma familia. Las especificaciones de la familia se indican en la tabla adjunta (teniendo en cuenta que $I_{OHmax} = 100 \mu A$ para los componentes en colector abierto). El valor máximo que puede tener la resistencia R_{PU} para respetar las especificaciones y el margen de ruido de la familia, será:

V_{IHmin}	V_{ILmax}	V_{OHmin}	V_{OLmax}
2 V	0.8 V	2.4 V	0.4 V
I_{IHmax}	I_{ILmax}	$I_{OHmax}(fugas)$	I_{OLmax}
40 μA	-1.6 mA	100 μA	16 mA


- [A] 0.41 k Ω .
 [B] 25.7 k Ω .
 [C] 6.6 k Ω .
 [D] 8,12 k Ω .

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el transistor Mosfet es FALSA?

- [A] La corriente de puerta I_G es siempre cero, ya que está aislada.
 [B] Un Mosfet de canal N se encontrará saturado siempre que se cumpla que $V_{DS} < (V_{GS} - V_T)$
 [C] En la zona de saturación, I_{DS} se mantendrá constante para una V_{GS} dada, aunque varíe la V_{DS} .
 [D] En la zona óhmica y para valores reducidos de V_{DS} , el MOSFET se comporta como una resistencia dependiente de V_{GS} .

 6. El circuito CMOS de la figura se comporta como:



- [A] Un buffer
- [B] Un inversor con salida triestado
- [C] Un multiplexor 2x1 con canales A y B
- [D] Una función XOR (OR-Exclusiva) de A y B



7. Con relación a la familia lógica CMOS, indique cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**.

- [A] El incremento de la tensión de alimentación V_{DD} reduce los tiempos de retardo de propagación e incrementa el consumo dinámico.
- [B] La subfamilia 74HCXXX es una CMOS de alta velocidad con entradas compatibles TTL.
- [C] En CMOS estándar, la inmunidad al ruido (NM) es aproximadamente un 30% de la tensión de alimentación (V_{DD}).
- [D] En CMOS estándar, el fabricante recomienda un FAN-OUT de 50 para no incrementar los tiempos de retardo y el consumo dinámico.

  8. ¿Qué tipo de circuito implementa el *layout* de la figura?




- [A] Un inversor triestado
- [B] Un buffer
- [C] Un buffer triestado
- [D] Una puerta de transmisión CMOS

9. Señalar la afirmación FALSA de las siguientes acerca de las memorias semiconductoras:

- [A] Las memorias PROM son memorias no volátiles, de acceso aleatorio.
- [B] Las celdillas de las ROM son fijadas en el proceso de fabricación, por lo que no son programables por el usuario final.
- [C] Las memorias SRAM son de acceso aleatorio y no volátiles, ya que no es necesario que sean refrescadas.
- [D] Las EPROM y las FLASH se basan en celdillas de tipo transistor FAMOS, con una puerta flotante para poner al corte los transistores seleccionados.

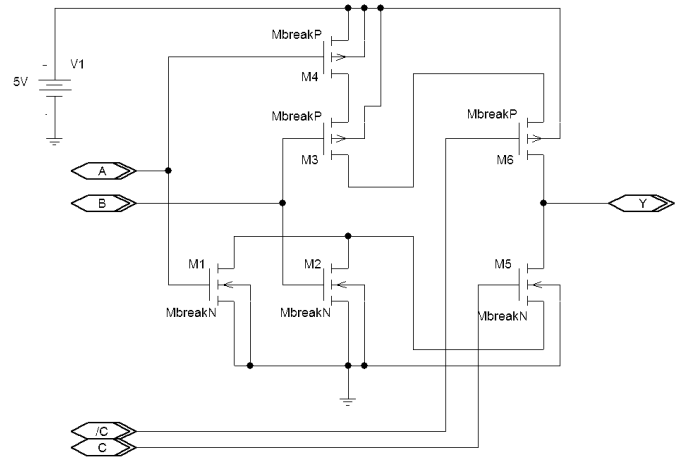10. figura siguiente muestra una puerta lógica de tecnología CMOS. Asumiendo que $/C$ es la inversa de la entrada C, ¿Qué función lógica realiza el circuito?

- [A] Y es una puerta NOR (de las entradas A y B) con salida triestado, siendo la entrada C la entrada de control del triestado.
- [B] Y es una puerta NAND (de las entradas A y B) con salida triestado, siendo la entrada C la entrada de control del triestado.
- [C] Y es una puerta NAND (de las entradas A, B y C).
- [D] Y es una puerta NOR (de las entradas A, B y C).




11. En relación con un C.I. de memoria DRAM de $2M \times 1$, podemos afirmar que:

- [A] Su estructura interna podría ser una matriz de 2^{11} filas x 2^{10} columnas
- [B] Posee una capacidad de 2MBytes.
- [C] Utiliza 20 líneas de direcciones y 1 de datos.
- [D] Si agrupamos 8 del mismo tipo podemos obtener una memoria de 16MBytes.

 
12. Dada la celda de memoria de la figura, indicad la respuesta CORRECTA:

- [A] Es una celda de memoria DRAM 6T
- [B] El proceso de lectura es: precargar BL y $/BL$ a V_{DD} , activar WL a 1 y leer de las líneas de bit.
- [C] Los datos de entrada se sitúan en $/BL$, y los de salida en BL
- [D] Los transistores de paso M5 y M6 permiten el acceso a la celda en lectura/escritura, cuando WL="0"



 13. Dada la memoria de la figura, indicad la respuesta FALSA:

- [A] Es una memoria ROM de 4 palabras de 6 bits
- [B] Si $A1=1$ y $A0=1$, en el bus de datos se leerá la palabra 100101
- [C] La presencia de un transistor pone un 0 en la celda, que se lee 1 en la salida Y_x .
- [D] Los transistores son colocados en el proceso de fabricación, no permitiendo su modificación posterior, y confiriéndole no volatilidad a este tipo de memorias.



PAGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO



Apellidos:

Nombre:

  PROBLEMA 1 (4 Ptos.),

El circuito de la figura es un inversor NMOS. Se pide:

Nota: En zona óhmica utilice la expresión aproximada $I_{DS} \approx 2K(V_{GS} - V_T) V_{DS}$, y en saturación $I_{DS} = K(V_{GS} - V_T)^2$



Nota: Las curvas representadas son para incrementos de 1V de V_{GS} .

A) [0.8] Calcule el punto de trabajo Q (V_{GS} , V_{DS} , I_{DS}) y el valor lógico de salida V_o con una entrada a "1" ($V_i = 5V$). Justifique la respuesta con las necesarias demostraciones.

$V_{GS} =$ (V)	$V_{DS} =$ (V)	$I_{DS} =$ (mA)	$V_o =$ " "
----------------	----------------	-----------------	-------------

B) [0.8] Calcule el punto de trabajo Q (V_{GS} , V_{DS} , I_{DS}) y el valor de salida V_o con una entrada no digital de $V_i = 2V$. Justifique la respuesta con las necesarias demostraciones.

$V_{GS} =$ (V)	$V_{DS} =$ (V)	$I_{DS} =$ (mA)	$V_o =$ " "
----------------	----------------	-----------------	-------------

C) [0.8] Escriba la ecuación de la recta de carga. Obtenga los puntos de corte con los ejes y dibuje sobre las curvas características, la recta de carga y los dos puntos de trabajo de los apartados anteriores indicando A y B respectivamente. Justifique analíticamente la respuesta.

D) [0.8] Se quiere mejorar la tensión de salida a nivel bajo, de modo que sea menor o igual que 0.2V. Calcule el nuevo valor de la resistencia de drenador R_D . Suponga $V_i = 5V$.

$R_D =$

E) [0.8] Partiendo del diseño inicial del inversor, diseñe una puerta **NOR** de **3** entradas y calcule la tensión de salida V_o cuando hay **2** entradas a **5V** y la **tercera** a **0V**. Datos: $R_D = 2.5k\Omega$, $K = 0.5mA/V^2$, $V_T = 1V$

$V_o =$ Volts


Apellidos:

Nombre:

Problema 2 (Segundo PARCIAL) (4 PTOS)

 - A. (1 pto.) Se pretende diseñar la función $F = AB + \overline{AC}$ en **lógica CMOS complementaria**. Dibuje un esquema con transistores. Justifique el diseño.

Nota: utilice el símbolo simplificado de los transistores



- B. (1 pto.) Suponga que el circuito pertenece a un chip con una tensión de alimentación $V_{DD} = 2.5V$ y frecuencia de reloj $f_{clock} = 1GHz$. Además el factor de actividad medio de las entradas es $\alpha = 0.4$ y la capacidad media por transistor es $C_L = 10 \text{ fF}$ ($1\text{fF} = 10^{-15}\text{F}$). Calcule la **potencia dinámica** aproximada del circuito, en mW. Incluya en el cómputo los transistores de los inversores necesarios para generar las variables negadas.

- C. (1 **pto.**) Modifique el esquema de la figura para dotar al circuito de **salida triestado**. Añada los transistores y las señales de control necesarias.
- Dibuje el esquema
 - Explique el funcionamiento
- D. (1 **pto.**) Efectúe un diseño alternativo del circuito, basado en **puertas de transmisión CMOS**. Nota orientativa: utilice la estructura del multiplexor inversor.
- Explique brevemente el diseño
 - Dibuje el esquema con transistores