

Tema 3. BLOCS COMBINACIONALS BÀSICS

Grau en Informàtica

EXERCICIS

3.1. Descodificadors (teoria)	pàg. 1
3.2. Descodificadors (composició)	pàg. 3
3.3. Multiplexors (teoria)	pàg. 3
3.4. Multiplexors (composició i generació de funcions)	pàg. 4
3.5. Disseny amb blocs combinacionals bàsics	pàg. 8

EXERCICIS

3.1. Descodificadors (teoria)

3.1.1. Ompliu les taules de veritat dels descodificadors següents.

- a) Descodificador amb 2 entrades de selecció, entrada d'habilitació a nivell alt i eixides a nivell alt.

Taula de veritat completa

G	B	A	S3	S2	S1	S0

- c) Descodificador amb 2 entrades de selecció, entrada d'habilitació a nivell alt i eixides a nivell baix.

Taula de veritat completa

G	B	A	$/S3$	$/S2$	$/S1$	$/S0$

Taula de veritat reduïda

G	B	A	$/S3$	$/S2$	$/S1$	$/S0$

- d) Descodificador amb 2 entrades de selecció, entrada d'habilitació a nivell baix i eixides a nivell baix.

Taula de veritat completa

$/G$	B	A	$/S3$	$/S2$	$/S1$	$/S0$

Taula de veritat reduïda

/G	B	A	/S3	/S2	/S1	/S0

3.1.2. Dibuixeu els símbols dels descodificadors de l'exercici anterior.

3.1.3. Dissenyeu un descodificador de 4 entrades BCD a 10 eixides actives a nivell baix. El descodificador cal que tinga una entrada d'habilitació (/E) activa a nivell baix.

- Dibuixeu la interfície (o símbol lògic) del circuit a dissenyar.
- Termineu d'omplir la taula de veritat.

[illegible]

3.2. Descodificadors (composició)

3.2.1. Construïu un descodificador binari de 4 a 16, amb entrada d'habilitació activa a nivell baix i eixides actives a nivell alt, a partir de descodificadors de 2 a 4, amb entrada d'habilitació activa a nivell baix i eixides actives a nivell alt, i les portes lògiques necessàries. Etiqueteu totes les entrades i eixides dels símbols lògics i del circuit.

3.2.2. Es vol construir un descodificador binari de 5 a 32, amb eixides actives a nivell baix, utilitzant descodificadors de 2 a 4, amb eixides actives a nivell baix i habilitació activa a nivell baix. Digueu quants descodificadors hi cal utilitzar i si necessita portes addicionals. Raoneu la resposta. No cal dibuixar el circuit resultant, però us pot ajudar a resoldre el problema.

3.2.3. Construïu un descodificador binari de 3 a 8, amb eixides actives a nivell baix, amb entrada d'habilitació activa a nivell baix, utilitzant descodificadors d'1 a 2, amb eixides actives a nivell baix i habilitació activa a nivell baix. No es poden emprar portes lògiques addicionals. Etiqueteu totes les entrades i eixides dels símbols lògics i del circuit.

3.2.4. Construïu un descodificador binari de 3 a 8, amb eixides actives a nivell baix, amb entrada d'habilitació activa a nivell alt. Podeu utilitzar tres descodificadors binaris de 2 a 4 amb eixides actives a nivell baix i entrada d'habilitació activa a nivell alt, PERÒ l'eixida de menor pes (S_0) d'un d'ells no funciona. Podeu utilitzar fins a dues portes lògiques addicionals. Etiqueteu totes les entrades i eixides dels símbols lògics i del circuit. I indiqueu quin és el descodificador que té l'eixida espatllada.

3.2.5. Construïu un descodificador binari de 4 a 16, amb entrada d'habilitació activa a nivell alt i eixides actives a nivell baix, a partir de descodificadors de 3 a 8, amb entrada d'habilitació activa a nivell baix i eixides actives a nivell baix, i les portes lògiques NOT necessàries. Etiqueteu totes les entrades i eixides dels símbols lògics i del circuit.

3.2.6. Es vol construir un descodificador de 16 a 65.536 utilitzant descodificadors de 4 a 16 amb entrada d'habilitació, i sense utilitzar cap porta addicional. Indiqueu quants descodificadors són necessaris, i detalleu el raonament seguit per a trobar la solució.

3.2.7. Construïu un descodificador de 4 a 16 amb entrada d'habilitació i eixides actives a nivell baix, utilitzant un descodificador de 3 a 8, dos descodificadors de 2 a 4 i dos descodificadors d'1 a 2, tots amb entrada d'habilitació activa a nivell baix i eixides actives a nivell baix.

3.3. Multiplexors (teoria)

3.3.1 En un multiplexor sense entrada d'habilitació, si dues o més entrades de dades es connecten a 1, és cert que:

- A) Com que és una situació no prevista, en l'eixida tindrem un valor no definit (X).
- B) Apareixerà en l'eixida el valor de l'entrada més prioritària.
- C) Apareixerà en l'eixida el codi de l'entrada més prioritària.
- D) Apareixerà un 1 en l'eixida si hem seleccionat una de les entrades a 1.
- E) Si les entrades de selecció són actives a nivell baix i seleccionem qualsevol de les entrades de dades a 1, l'eixida és 0.

3.3.2. Emprant exclusivament 585 multiplexors de 3 entrades de selecció, digueu quin és el nombre de entrades de dades del multiplexor més gran que es pot construir sense utilitzar cap porta addicional. Mostreu el càlcul, i no és necessari dibuixar el circuit.

3.4. Multiplexors (composició i generació de funcions)

3.4.1. Es vol construir un multiplexor de 12 a 1, amb 4 entrades de selecció i sense entrada d'habilitació. Per a això, es disposa de multiplexors de 4 a 1 amb entrada d'habilitació G activa a nivell baix. Indiqueu el nombre de multiplexors necessaris i realitzeu el dibuix del circuit detallant totes les connexions necessàries.


3.4.2. Es vol construir un multiplexor de 64 entrades de dades utilitzant multiplexors de 2 entrades de selecció. Digueu quants multiplexors són necessaris en total. Detalleu les operacions realitzades i els raonaments seguits.

3.4.3. Dissenyeu un multiplexor de 2 entrades de dades i entrada d'habilitació activa a nivell baix. Detalleu tot el procés seguit. Utilitzeu el nombre de portes mínim.

 
3.4.4. Realitzeu la composició d'un multiplexor de 2 entrades de dades de 4 bits (A3,A2,A1,A0 i B3,B2,B1,B0) i 1 eixida de 4 bits (Y3, Y2, Y1, Y0), amb entrada d'habilitació /G, activa a nivell baix.

Els únics elements bàsics de disseny que es poden emprar són multiplexors de 2 entrades de dades, cadascuna d'un bit, i una eixida d'un bit, amb entrada d'habilitació /E activa a nivell baix. Podeu fer servir tants multiplexors com necessiteu, però només multiplexors.

- Dibuixeu la interfície (o símbol lògic) del circuit a dissenyar.
- Dibuixeu els elements bàsics i les connexions entre ells, així com les connexions amb les entrades i eixides del circuit a dissenyar.



 3.4.5. Obteniu la taula de veritat del circuit combinacional següent implementat amb un multiplexor de dues entrades de selecció B (MSb) i A (LSb). De major a menor pes, les entrades de la funció lògica S són: z, y, x.



z	y	x	s

3.4.6. Es vol construir un multiplexor de 17 a 1 utilitzant únicament multiplexors de 8 a 1.

- Indiqueu el nombre de nivells de la composició.
- Dibuixeu el circuit etiquetant totes les entrades de dades i de selecció, tant del multiplexors utilitzats com del circuit resultant. Considereu l'entrada S0 i D0 con les entrades de menor pes. IMPORTANT: cap entrada pot quedar sense connectar.

3.4.7. Dissenyeu un multiplexor de 8 entrades de dades i entrada d'habilitació activa a nivell alt emprant únicament multiplexors de 4 a 1 amb entrada d'habilitació a nivell alt.

3.4.8. Dibuixeu l'interfície o símbol lògic d'un multiplexor de 8 a 1.

3.4.9. Utilitzant el símbol lògic de l'exercici anterior, implementeu la funció lògica k:

$$k = \prod_{x,y,z} (0, 1, 5, 7) \cdot \prod_{\emptyset} (2, 3)$$


3.4.10. Es vol implementar un multiplexor de 16 entrades de dades amb entrada d'habilitació a nivell baix a partir de multiplexors de 8 entrades amb entrada d'habilitació a nivell baix, sense emprar portes lògiques addicionals. Dibuixeu el circuit resultant sense oblidar detallar els noms, valors i pesos de les entrades i eixides, tant del multiplexor resultant com dels emprats.

3.4.11. Es vol implementar un multiplexor de 1.024 a 1 a base d'una composició amb multiplexors de 2 entrades de selecció i entrada d'habilitació activa a nivell alt. Indiqueu el nombre de multiplexors que són necessaris i detalleu **el raonament seguit per a obtenir la resposta**.


3.4.12. Dissenyeu un multiplexor de 8 a 1 **SENSE** entrada d'habilitació emprant un multiplexor de 4 a 1 i tants multiplexors de 2 a 1 amb entrada d'habilitació activa a nivell alt com siguin necessaris.

3.5. Disseny amb blocs combinacionals bàsics

 3.5.1. Per a realitzar una connexió bidireccional d'un dispositiu a un computador a través del seu port sèrie, ha de connectar-se l'eixida sèrie del computador TxC a l'entrada sèrie del dispositiu RxD, i l'eixida del dispositiu TxD a l'entrada del computador RxC.



Construïu un circuit que permeti connectar el port sèrie del computador [TxC, RxC] als ports de dos dispositius diferents [TxD1, RxD1], [TxD2, RxD2]. Un interruptor activa, a nivell alt, un senyal Disp1, per a indicar que ha d'establir-se connexió amb el dispositiu 1. Si aquest senyal està desactivat, indica que la connexió ha de fer-se amb el dispositiu 2. No pot usar-se cap porta lògica elemental, només dispositius combinacionals bàsics dels estudiats en aquest tema.

 

3.5.1. Un sistema posicionador realitza un moviment en dues direccions, horitzontal i vertical. Per a conèixer la posició, cada eix inclou un codificador mecànic amb 10 eixides, nomenades de H0 a H9 i de V0 a V9 per als eixos horitzontal i vertical, respectivament. L'activació del senyal H0 indica que el sistema està en un extrem del recorregut horitzontal, mentre que l'activació del senyal H9 indica que està a l'altre extrem del recorregut horitzontal. L'activació del senyal V5 indicaria que el sistema es troba a mitjan recorregut vertical.

Dissenyeu un circuit digital que visualitzi un dígit de 0 a 9 que indique la posició en cadascun dels eixos. Els elements que es poden emprar són un display de 7 segments d'un dígit, i un interruptor per seleccionar quin eix, vertical o horitzontal, cal mostrar al display. L'interruptor genera un senyal V/H tal que quan V/H = 1 es mostri la informació de l'eix vertical, i quan V/H = 0 es mostri la informació de l'eix horitzontal. També es poden utilitzar els blocs combinacionals coneguts, minimitzant la quantitat i grandària d'aquests.