



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Fundamentos de computadores

TEMA 2. PRINCIPIOS DEL DISEÑO DIGITAL

- Conocer las funciones lógicas y su representación
- Diseñar circuitos lógicos sencillos
- Fundamentos del Álgebra de Boole
- Métodos de simplificación. Mapas de Karnaugh

Introducción a los Computadores.

J. Sahuquillo y otros.

Ed. SP-UPV, 1997 (ref. 97.491)

- Poliformat, sección “Recursos”
 - Ejercicios sin solución.
 - Soluciones a los ejercicios.
 - **Entrenador de Karnaugh.**
 - Exámenes de años anteriores.
- Poliformat, sección “Lessons”
 - Módulo 2: Principios de diseño digital.
 - » *Tablas de verdad.*
 - » *Puertas lógicas.*

- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- Transistor
 - Unidad física mínima de diseño digital
- Puerta lógica
 - Unidad lógica mínima de diseño digital
- Circuito combinacional
 - Las salidas sólo dependen del valor de las entradas en el momento actual
 - Ejemplo. Selección de la bebida en una máquina de café


- Circuito secuencial
 - Las salidas dependen del valor actual de las entradas y de la secuencia de valores anteriores (historia) del circuito.
 - Ejemplo. Monedero de una máquina de café
- Unidad funcional
 - Suma de pequeños circuitos que realizan una función definida

- Introducción
- **Funciones lógicas y tablas de verdad**
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- Función lógica
 - Expresión formal del comportamiento de un circuito lógico
 - Permite determinar la salida del circuito en función de las entradas
 - Aridad = número de variables lógicas de entrada
 - Valoración = una de las combinaciones de valores de las entradas

- Tabla de verdad
 - Forma tabular de expresar una función lógica
 - Para cada entrada o salida se asigna una columna
 - Para cada valoración se asigna una fila
 - Entradas a la izquierda, salidas a la derecha
 - Valoraciones siguiendo la numeración binaria

 - Luz interior de un coche
 - A partir de dos entradas **d**, **i** (puertas derecha e izquierda), diseñad un circuito que encienda una luz **l** cuando alguna de las puertas esté abierta




Símbolo Lógico

| d | i | l |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |


Tabla de verdad

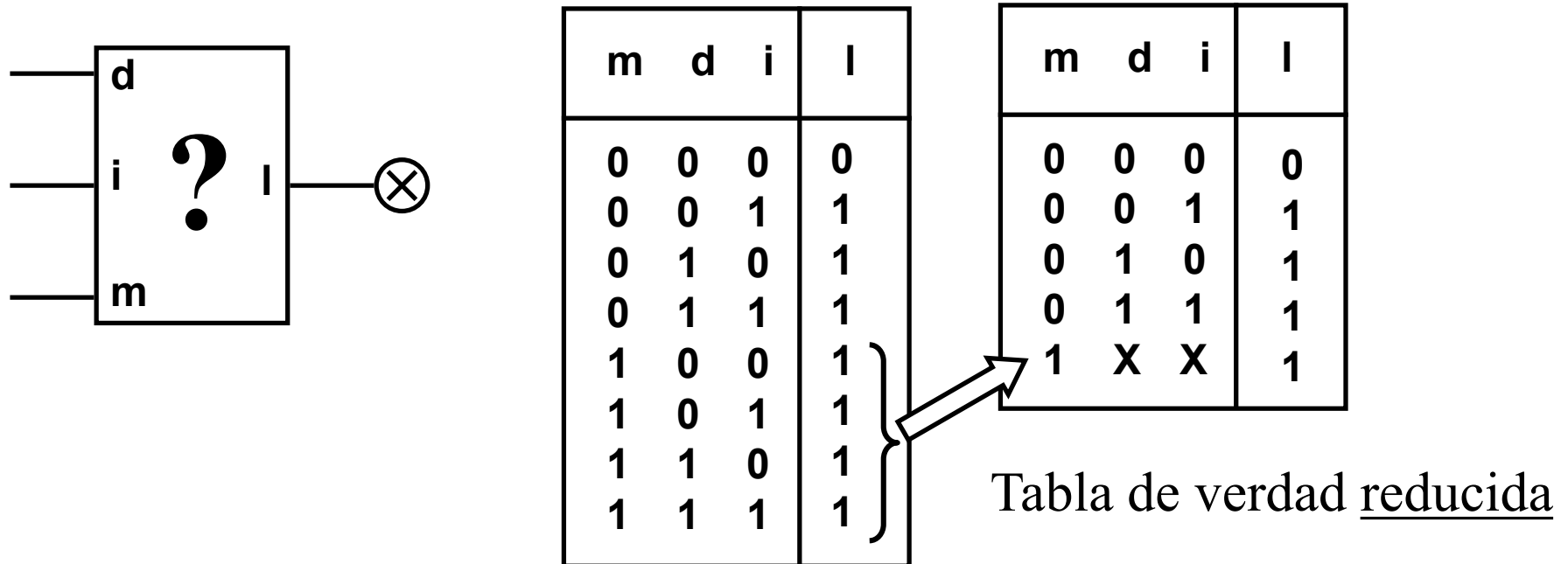- Luz interior de un coche (ii)
 - Añadir una entrada ***m*** de encendido manual: Si la entrada ***m*** está activada (***m=1***) encender la luz independientemente del estado (abierto/cerrado) de las puertas



- Funciones con entradas indiferentes
 - Aquellas combinaciones de valores de entrada para las que no importa el valor de la salida, por
 - tratarse de una combinación de las entradas para la que no se ha especificado el comportamiento del circuito
 - o tratarse de una combinación de las entradas que es imposible
 - En la tabla de verdad, la salida para estas valoraciones es X

 
- Intermitentes de un coche
 - A partir de 3 entradas: palanca a la izquierda (**pi**), palanca a la derecha (**pd**) y avería (**a**), generar las salidas que activen los intermitentes izquierdo (**ii**) y derecho (**id**)



| a | pi | pd | ii | id |
|---|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | X |

Tabla de verdad
de una función
con entradas indiferentes

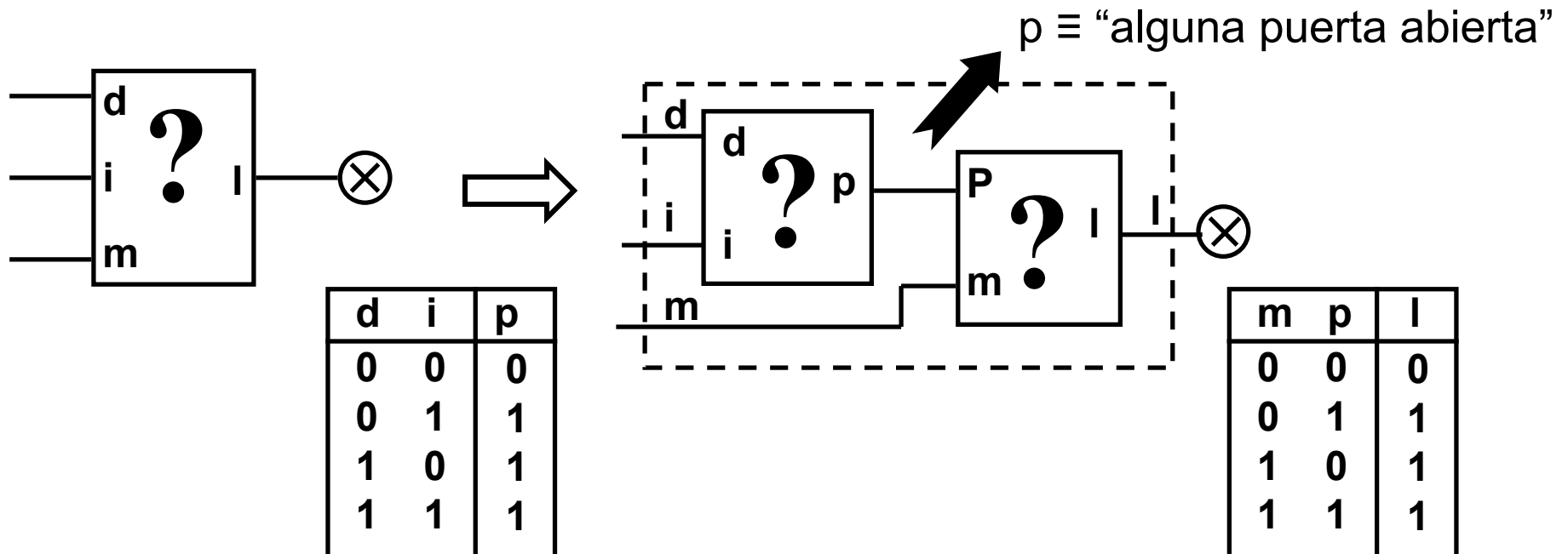- Función compuesta. Aquella en la que la salida de una (sub)función es utilizada como entrada de otra
- Ejemplo: Luz interior de coche con encendido manual




- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- Puerta lógica. Circuito electrónico que implementa una función lógica elemental
- Tipos
 - Básicos: AND, OR, NOT
 - Otras: XOR
 - Con salida negada: NAND, NOR, XNOR
- Tecnologías. Base física de construcción
 - TTL, CMOS

- AND


- Producto lógico (“y”)
- Ampliable

 

| b | a | $a \cdot b$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- OR


- Suma lógica (“o”)
- Ampliable

 

| b | a | $a + b$ |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- NOT


- Negación lógica (“no”)
- No ampliable

 

| a | \bar{a} |
|---|-----------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- XOR


- OR Exclusiva
- No ampliable

 

| b | a | $a \oplus b$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


- NAND = NOT (AND)

– Ampliable

 


- NOR = NOT (OR)

– Ampliable

 

- XNOR = NOT (XOR)

– No ampliable

 


| b | a | $\overline{a \oplus b}$ |
|---|---|-------------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- Cada tecnología de construcción emplea diferentes tipos de elementos físicos (transistores) y tensiones para representar los valores lógicos “0” y “1”
- TTL = Transistor-Transistor Logic
 - Basada en transistores bipolares
 - Alta velocidad, alto consumo, difícil integración
- CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor
 - Basada en transistores MOSFET
 - Menor velocidad, bajo consumo, alta escala de integración

Esquema físico de una NAND TTL

FCO

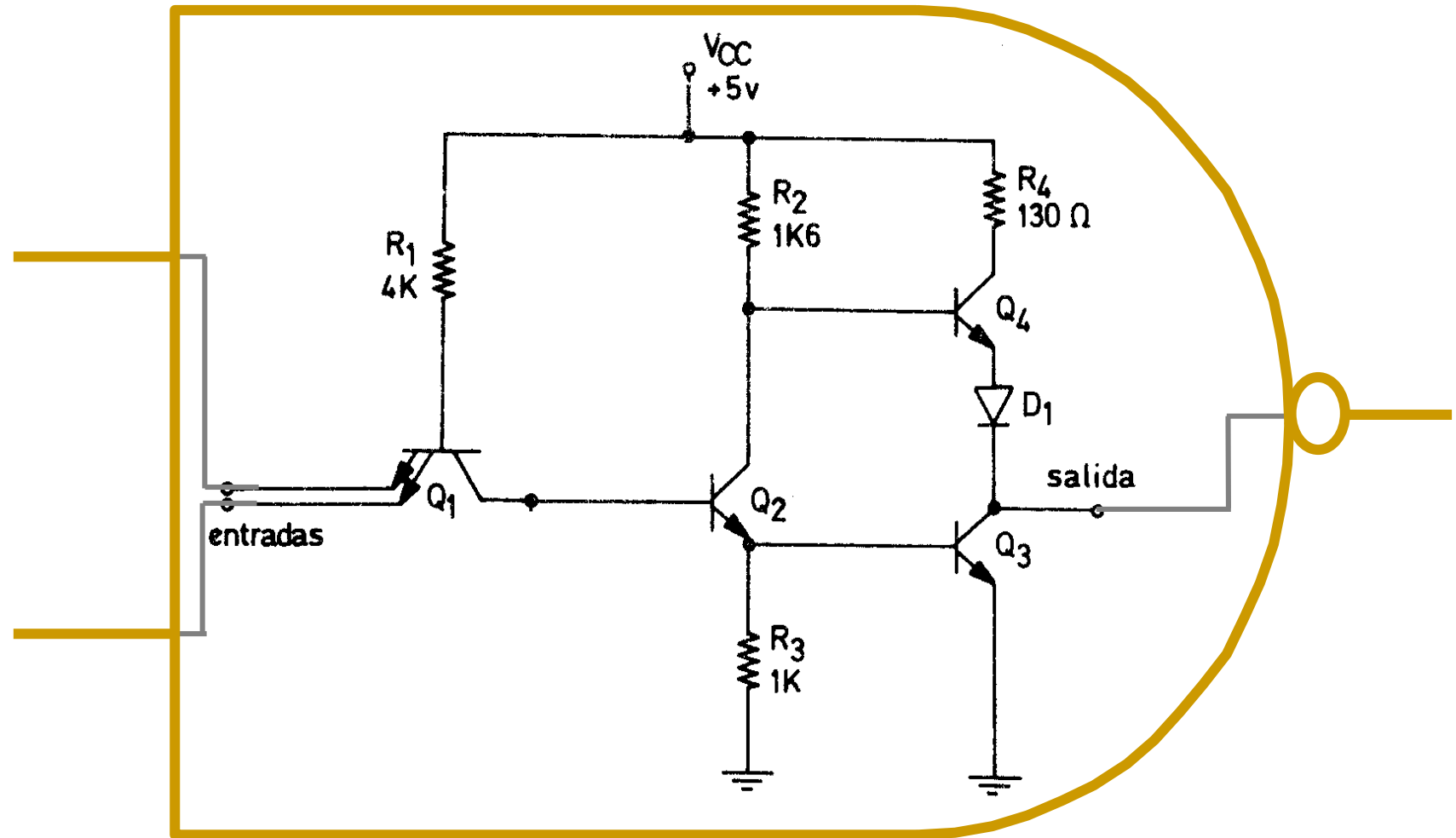



**National
Semiconductor**

Function Table

$$Y = \overline{AB}$$


| Inputs | | Output |
|--------|---|--------|
| A | B | Y |
| L | L | H |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |

H = High Logic Level

L = Low Logic Level


54LS00/DM54LS00/DM74LS00 Quad 2-Input NAND Gates

Dual-In-Line Package

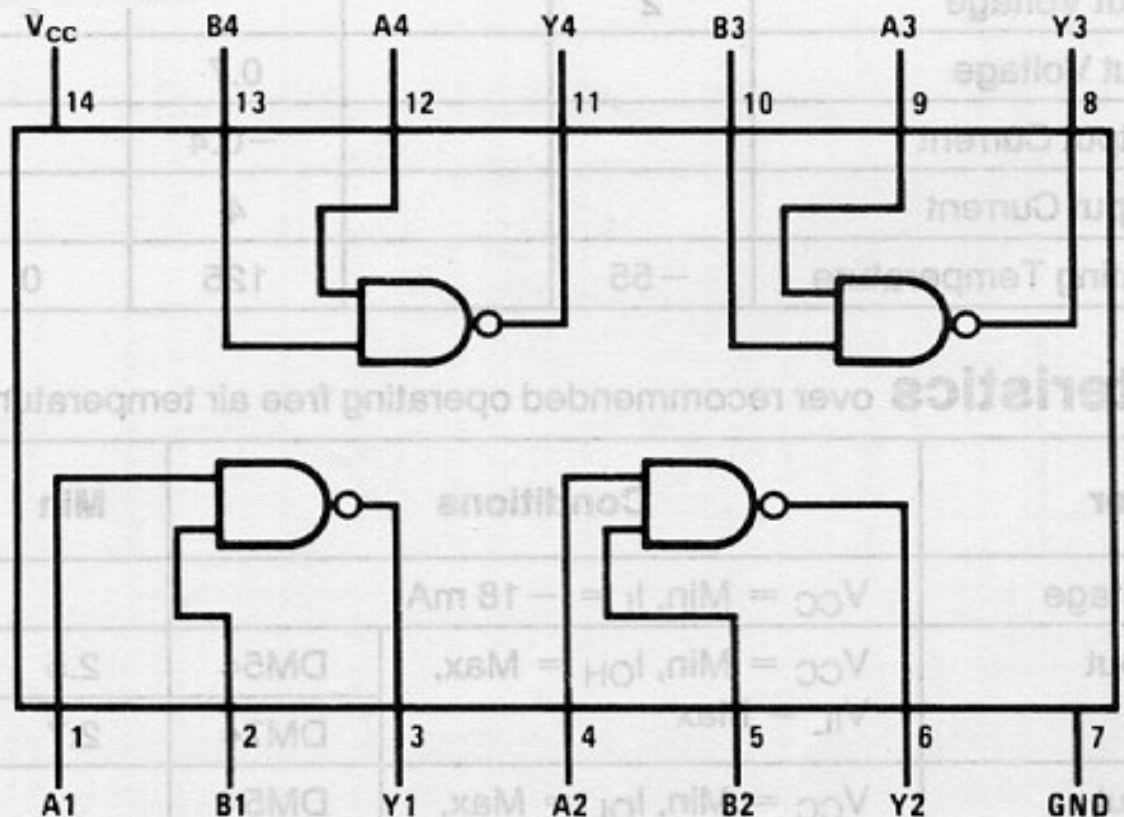


Esquema físico de un inversor CMOS

FCO

 

- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- **Análisis de circuitos**
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

 - Nivel
 - Número de puertas que hay que atravesar en el peor de los casos desde las entradas a las salidas del circuito
 - Es una indicación del retardo del circuito
 - Cada puerta tiene un retardo T
 - Nivel 0 = entradas




Atraviesa 2 puertas
Atraviesa 3 puertas
Atraviesa 2 puertas
Atraviesa 3 puertas
Atraviesa 3 puertas

Nivel = Peor caso = 3 puertas

- Dado un circuito, se trata de obtener su función lógica y tabla de verdad
 - Función lógica: componiendo las subfunciones correspondientes a cada punto del circuito
 - Tabla de verdad: calculando la salida para todas las posibles combinaciones de entrada

- Ejemplo

 

| b | a | $a \cdot b$ | $a + b$ | $\overline{a \cdot b}$ | $\overline{a + b}$ | $f = \overline{a \cdot b} + \overline{a + b}$ |
|---|---|-------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Función lógica




| b | a | f |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabla de verdad

- A partir de su función lógica:
 - Añadir e interconectar las puertas en el orden en que se evalúan los términos de la expresión lógica
 - Ejemplo:
 
$$f = \boxed{\textcircled{1} \bar{a} \cdot b} + \boxed{a \cdot c \textcircled{3}} \textcircled{4}$$



- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- **Álgebra de Boole**
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- George Boole (s. XIX)
 - Matemático y filósofo inglés
 - Desarrolla una estructura algebraica con dos valores (“verdadero”, “falso”) y dos leyes de composición interna (“y”, “o”)
 - Permite formalizar las reglas del razonamiento lógico

Precedencia
(si no hay
paréntesis)

- Claude Shannon (1938, Lab. Bell)
 - Adapta este álgebra a la computación
 - Valores 0 y 1, leyes de composición AND y OR
 - Permite formalizar las reglas de construcción de circuitos digitales


| Puerta lógica | Símbolo estándar |
|---------------|------------------|
| NOT | — |
| AND | • |
| OR | + |
| XOR | \oplus |



- Conmutatividad

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

 

- Distributividad



$$(a + b) \cdot (a + c) = a + (b \cdot c)$$

$$(a \cdot b) + (a \cdot c) = a \cdot (b + c)$$

- Existencia de elemento neutro

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

  

- Existencia de elemento complementario

$$a + \bar{a} = 1$$


$$a \cdot \bar{a} = 0$$

- Asociativa

$$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$$



$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$

 - Permite construir puertas con mayor número de entradas a partir de puertas más pequeñas:



- Asociativa (ii)
 - ¡OJO a las puertas con salida negada!:

  
$$\overline{a + b + c} = \overline{(a + b) + c}$$



- Idempotencia


$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

 


– Permite construir puertas NOT a partir de NAND o NOR
 
$$\overline{a + a} = \overline{a} = \overline{a \cdot a}$$



- Involución

 

- Leyes de De Morgan

$$\overline{(a + b + \dots + n)} = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \dots \cdot \overline{n}$$

$$\overline{(a \cdot b \cdot \dots \cdot n)} = \overline{a} + \overline{b} + \dots + \overline{n}$$

– ¡OJO!


~~$\overline{(a + b)} = \overline{a} + \overline{b}$~~

$\overline{(a + b)} = \overline{a} \cdot \overline{b}$ ✓

- Aplicando adecuadamente las leyes de De Morgan, cualquier circuito lógico se puede implementar sólo con puertas NAND o NOR.

– Ejemplo:

$$f = a \cdot \bar{b} + \bar{c} \quad \xrightarrow{\text{INVOLUCIÓN}} \quad \overline{\overline{a \cdot \bar{b} + \bar{c}}} \quad \xrightarrow{\text{DE MORGAN}} \quad \overline{\overline{a \cdot \bar{b}} \cdot \overline{\bar{c}}} \quad \xrightarrow{\text{INVOLUCIÓN}} \quad \overline{\overline{a \cdot \bar{b}} \cdot c} \quad \xrightarrow{\text{IDEMPOTENCIA (este último paso se suele obviar)}} \quad \overline{\overline{a \cdot \bar{b} \cdot b} \cdot c}$$

 

- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- Simplificación de funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- Expresión algebraica única de una función lógica formulada con maxitérminos o minitérminos
- Minitérmino de orden n
 - Producto en el que aparecen las n variables lógicas de entrada
 - Cada variable aparece complementada si su valor es 0
 - Cada valoración da lugar a un minitérmino distinto
 - Los minitérminos se numeran según la cantidad representada por la valoración correspondiente

- Maxitérmino de orden n
 - Suma en la que aparecen las n variables lógicas de entrada
 - Cada variable aparece complementada si su valor es 1
 - Cada valoración da lugar a un maxitérmino distinto
 - Los maxitérminos se numeran según la cantidad representada por la valoración correspondiente

- Forma canónica disyuntiva o suma de productos
 - Suma de los minitérminos pertenecientes a la función
 - Pertenecen a la función los minitérminos correspondientes a las valoraciones para las que la función vale 1

$$\sum_{\text{listade vbles de la función}} (\text{lista numerada de los minitérminos de la función})$$

| b | a | f | minitérmino | nº |
|---|---|---|-------------------------|----|
| 0 | 0 | 0 | $\bar{b} \cdot \bar{a}$ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | $\bar{b} \cdot a$ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | $b \cdot \bar{a}$ | 2 |
| 1 | 1 | 1 | $b \cdot a$ | 3 |

Forma canónica

$$f = \sum_{b, a} (1, 3) = \bar{b} \cdot a + b \cdot a$$

Expresión algebraica equivalente

- Forma canónica conjuntiva o producto de sumas
 - Producto de los maxitérminos de la función
 - Pertenecen a la función los maxitérminos correspondientes a las valoraciones para las que la función vale 0

$\prod_{\text{listade vbles de la función}} (\text{lista numerada de los maxitérminos de la función})$

| b | a | f | maxitérmino | nº |
|---|---|---|---------------------|----|
| 0 | 0 | 0 | $b + a$ | 0 |
| 0 | 1 | 1 | $b + \bar{a}$ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | $\bar{b} + a$ | 2 |
| 1 | 1 | 1 | $\bar{b} + \bar{a}$ | 3 |

Forma canónica

$$f = \prod_{b, a} (0, 2) = (b + a) \cdot (\bar{b} + a)$$


Expresión algebraica equivalente

- Expresión única y compacta de una función lógica.
- Primera aproximación a la síntesis de circuitos a partir de una tabla de verdad:

| b | a | f |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |


 
$$f = \sum_{b, a} (1, 3) = \bar{b} \cdot a + b \cdot a$$



- Cualquier función lógica puede implementarse mediante un circuito de nivel ≤ 3 .

- Formas canónicas para funciones con entradas indiferentes
 - Estas combinaciones se agrupan por separado en sumatorios o productorios del conjunto vacío Φ

| | a | pi | pd | id |
|---|---|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | X |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | X |

$$id = \sum_{a, pi, pd} (1, 4, 5, 6) + \sum_{\phi} (3, 7)$$




$$id = \prod_{a, pi, pd} (0, 2) \cdot \prod_{\phi} (3, 7)$$

- Introducción
- Funciones lógicas y tablas de verdad
- Puertas lógicas
- Análisis de circuitos
- Álgebra de Boole
- Formas canónicas de representar una función lógica
- **Simplificación de funciones lógicas**
 - Mapas de Karnaugh

- Simplificar una función
 - Consiste en hallar una expresión algebraica equivalente a la de partida, pero de menor tamaño (menos términos, términos con menos variables)
 - El objetivo es reducir al máximo el circuito con el que se implementa una función lógica
- Metodología
 - Algebraica. Aplicación de axiomas y propiedades del álgebra de Boole
 - Elemento complementario, elemento neutro, distributiva y asociativa
 - Gráfica. Mapas de Karnaugh


- Mapa de Karnaugh
 - Representación matricial de una tabla de verdad
 - Una celda del mapa de Karnaugh representa una fila de la tabla de verdad
 - En cada celda se coloca el valor de una salida de la función
 - La disposición espacial de las celdas es tal que los términos adyacentes de la función lógica están en celdas adyacentes
 - Dos términos se dicen adyacentes si sus valoraciones difieren en el valor de una sola variable
 - Los bordes del mapa de Karnaugh deben considerarse adyacentes

  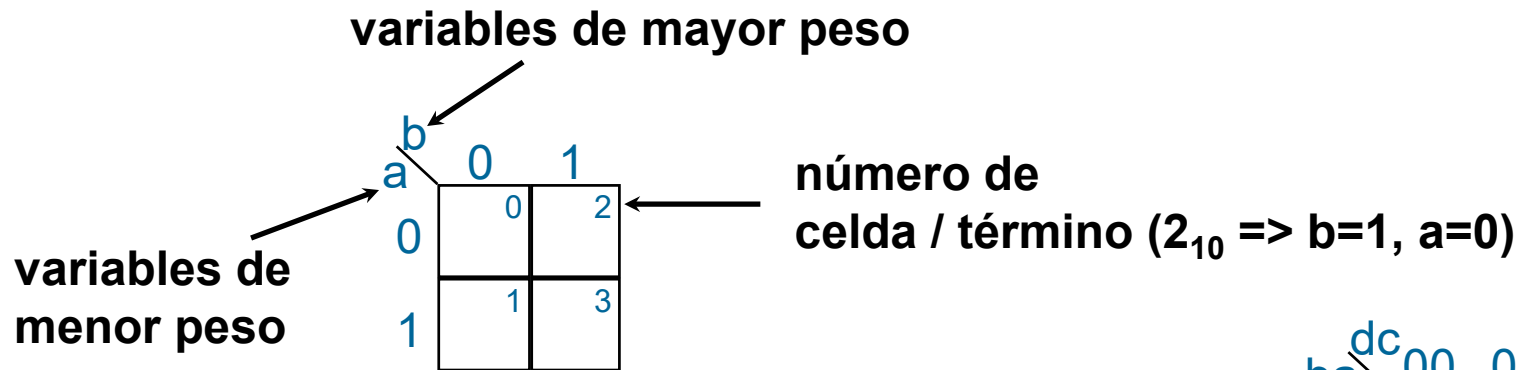- Mapas para funciones de 2, 3 y 4 variables



- Método de simplificación
 - Agrupar todas las celdas con el mismo valor, en uno o más grupos
 - Cada grupo contendrá un número de celdas adyacentes potencia de 2
 - Hacer los grupos lo más grande posible
 - El número de grupos debe ser mínimo
 - Una celda puede estar en uno o más grupos

 - Agrupar las celdas de valor 1
- Cada grupo representa a un término producto (no minitérmino, puesto que no aparecerán todas las vbles. de la función). Las variables a cero aparecerán complementadas
- Un grupo de 2^k celdas elimina k variables del término resultante, y por tanto tendrá $n-k$ variables
- En cada grupo se eliminan las variables que cambian de valor de unas celdas a otras



- Cada celda a 1 representa un minitérmino que pertenece a la función


| | cb | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 ⁰ | 1 ² | 1 ⁶ | 0 ⁴ |
| 1 | 1 ¹ | 0 ³ | 0 ⁷ | 0 ⁵ |

- La función sin simplificar incluiría todos los minitérminos que le pertenecen:

$$f = \sum_{c,b,a} (1, 2, 6) = \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot a + \bar{c} \cdot b \cdot \bar{a} + c \cdot b \cdot \bar{a}$$

Simplificación por unos. Fundamento (ii) FCO

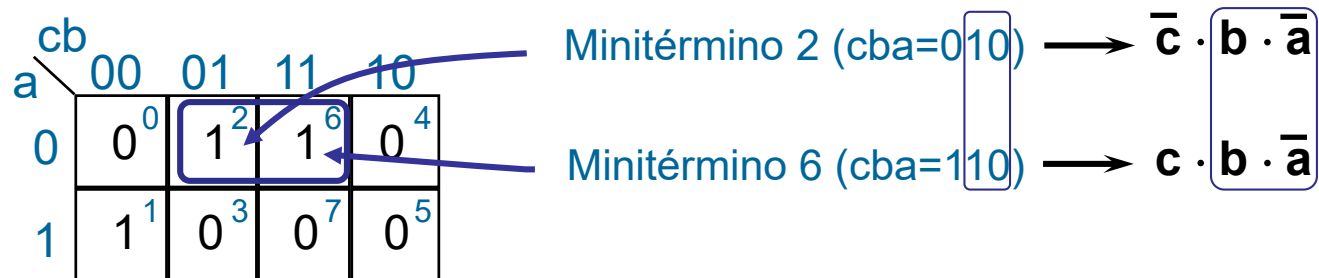- Los grupos de celdas adyacentes detectan minitérminos con un factor común:




- Su suma es simplificable. Algebraicamente sería:

$$\bar{c} \cdot b \cdot \bar{a} + c \cdot b \cdot \bar{a} = \bar{c} \cdot (b \cdot \bar{a}) + c \cdot (b \cdot \bar{a}) = (\bar{c} + c) \cdot (b \cdot \bar{a}) = 1 \cdot (b \cdot \bar{a}) = b \cdot \bar{a}$$


ASOCIATIVA DISTRIBUTIVA ELEM. COMPLEM. ELEM. NEUTRO

- Karnaugh obtiene el mismo resultado:

 

- Ejemplos

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 ⁰ | 1 ² | 0 ⁶ | 1 ⁴ |
| 1 | 1 ¹ | 1 ³ | 0 ⁷ | 0 ⁵ |

 

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | | |

$$f = \bar{c} + c \cdot \bar{a} \cdot \bar{b}$$


MAL

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | | |

$$f = \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

BIEN

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 ⁰ | 1 ² | 1 ⁶ | 0 ⁴ |
| 1 | 1 ¹ | 1 ³ | 1 ⁷ | 0 ⁵ |

 

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

$$f = \bar{c} + c \cdot b$$

MAL

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

$$f = ?$$

MAL

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |

$$f = \bar{c} + b$$

BIEN

- Ejemplos (cont.)

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----------------|-----------------|----|
| 00 | 0 | 1 ⁴ | 1 ¹² | 8 |
| 01 | 1 | 1 ⁵ | 1 ¹³ | 9 |
| 11 | 3 | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 11 |
| 10 | 2 | 1 ⁶ | 1 ¹⁴ | 10 |

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 00 | 1 ⁰ | 1 ⁴ | 1 ¹² | 8 |
| 01 | 1 ¹ | 1 ⁵ | 1 ¹³ | 9 |
| 11 | 1 ³ | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 1 ² | 6 | 14 | 10 |

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00 | 1 ⁰ | 1 ⁴ | | 1 ⁸ |
| 01 | 1 ¹ | | 1 ¹³ | 9 |
| 11 | 3 | 7 | 15 | 1 ¹¹ |
| 10 | 2 | 6 | 14 | 10 |

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00 | 1 ⁰ | | | 1 ⁸ |
| 01 | | 1 ⁵ | 13 | 9 |
| 11 | 3 | 7 | 1 ¹⁵ | 11 |
| 10 | 1 ² | 6 | 14 | 1 ¹⁰ |

- Agrupar las celdas de valor cero
- Cada grupo representa un término suma (no maxitérmino, puesto que no aparecerán todas las variables de la función). Las variables de valor uno aparecerán complementadas
- Un grupo de 2^k celdas elimina k variables del término resultante, y por tanto tendrá $n-k$ variables
- En cada grupo se eliminan las variables que cambian de valor de unas celdas a otras

| cb | | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a | 0 | 1 ⁰ | 1 ² | 1 ⁶ | 0 ⁴ |
| | 1 | 1 ¹ | 1 ³ | 1 ⁷ | 0 ⁵ |

a = 0/1, se elimina
b = 0, se incluye
c = 1, se complementa

$$f = \overline{c} + b$$

- Ejemplos

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 01 | 1 | 5 | 13 | 9 |
| 11 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | 2 | 0 | 6 | 14 |

$$f = (\bar{d} + c) \cdot (\bar{c} + \bar{b})$$

| a \ cb | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 01 | 0 | 5 | 13 | 9 |
| 11 | 0 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 0 | 6 | 14 | 10 |


| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 01 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 10 |

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 01 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 11 | 3 | 0 | 15 | 11 |
| 10 | 2 | 6 | 14 | 10 |


| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----|----|----|----|
| 00 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 01 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 11 | 0 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 2 | 0 | 14 | 10 |

- Las celdas con “x” se toman como si tuvieran valor uno o valor cero, cada una como mejor convenga, para maximizar la simplificación.

| d | c | b | a | f |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | x |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | x |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 
 
$$f = \sum_{d,c,b,a} (7, 11, 13, 14, 15) + \sum_{\phi} (1, 3, 5, 6, 10, 12) = \prod_{d,c,b,a} (0, 2, 4, 8, 9) \cdot \prod_{\phi} (1, 3, 5, 6, 10, 12)$$



| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00 | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ |
| 01 | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ |
| 11 | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ |
| 10 | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ |

“por unos”

| dc \ ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 00 | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ |
| 01 | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ |
| 11 | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ |
| 10 | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ |

“por ceros”

Simplificación. Entradas indiferentes (ii) FCO

- Errores comunes:**

- Tomar todas las “x” por 0 o por 1

| | | dc | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| ba | 00 | 01 | 11 | 10 | |
| | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ | |
| | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ | |
| | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ | |
| | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ | |

MAL

| | | dc | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| ba | 00 | 01 | 11 | 10 | |
| | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ | |
| | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ | |
| | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ | |
| | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ | |

MAL

- Hacer grupos con “x” innecesarios

| | | dc | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| ba | 00 | 01 | 11 | 10 | |
| | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ | |
| | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ | |
| | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ | |
| | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ | |

MAL

| | | dc | | | |
|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| ba | 00 | 01 | 11 | 10 | |
| | 0 ⁰ | 0 ⁴ | x ¹² | 0 ⁸ | |
| | x ¹ | x ⁵ | 1 ¹³ | 0 ⁹ | |
| | x ³ | 1 ⁷ | 1 ¹⁵ | 1 ¹¹ | |
| | 0 ² | x ⁶ | 1 ¹⁴ | x ¹⁰ | |

MAL

- Poliformat, sección “Recursos”
 - Ejercicios sin solución.
 - Soluciones a los ejercicios.
 - **Entrenador de Karnaugh.**
 - Exámenes de años anteriores.
- Poliformat, sección “Lessons”
 - Módulo 2: Principios de diseño digital.
 - » *Tablas de verdad.*
 - » *Puertas lógicas.*



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA



Fundamentos de computadores

TEMA 2. PRINCIPIOS DEL DISEÑO DIGITAL
