

EJERCICIO 27 MEMORIAS

TABLA DE VERDAD DE UN FULL ADDER

ENTRADAS: A, B, Cin

SALIDAS: S, Cout

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1