




La base de todo: la Ley de OHM




$$V = R.I$$




Repaso de Teoría de Circuitos. Ejemplo 1

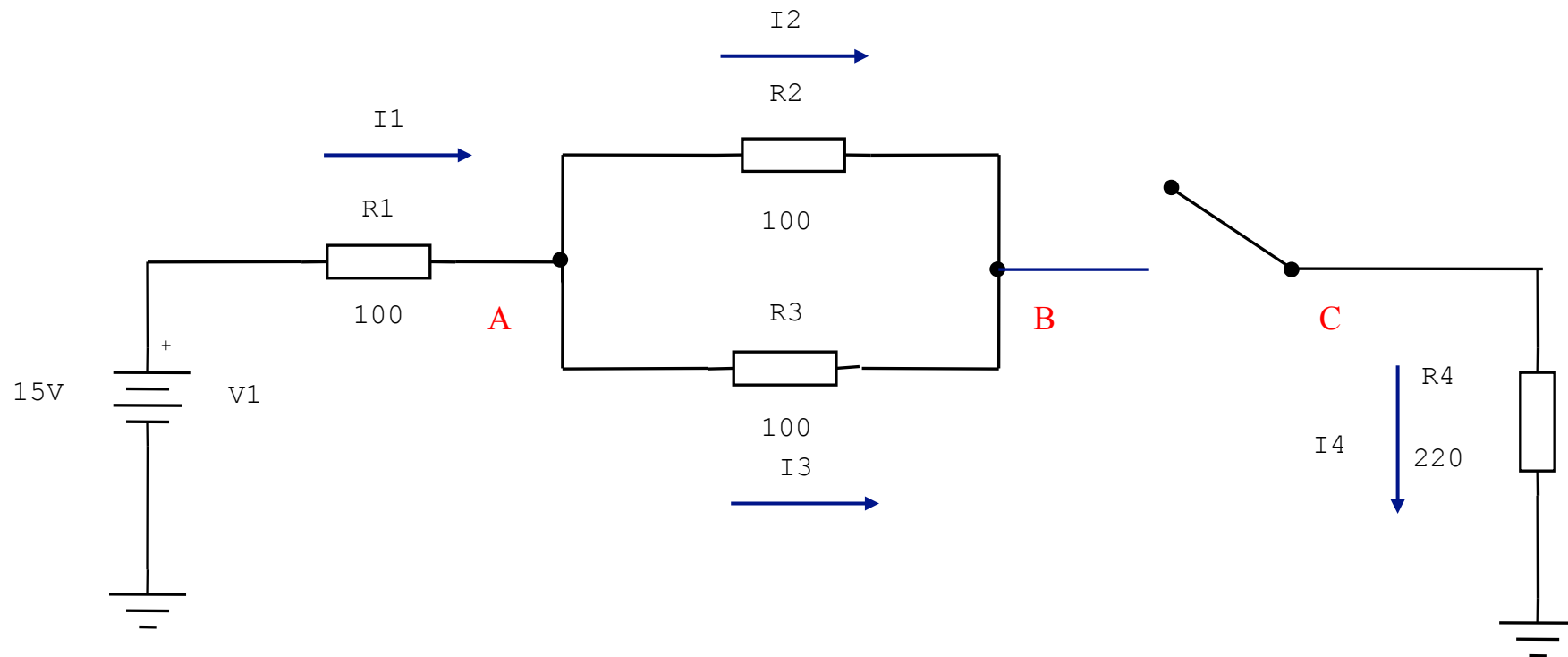

interruptor abierto

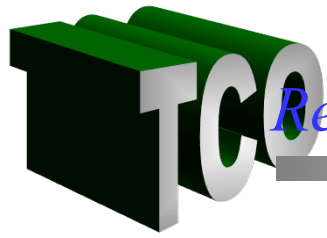


Repaso de Teoría de Circuitos. Ejemplo 1

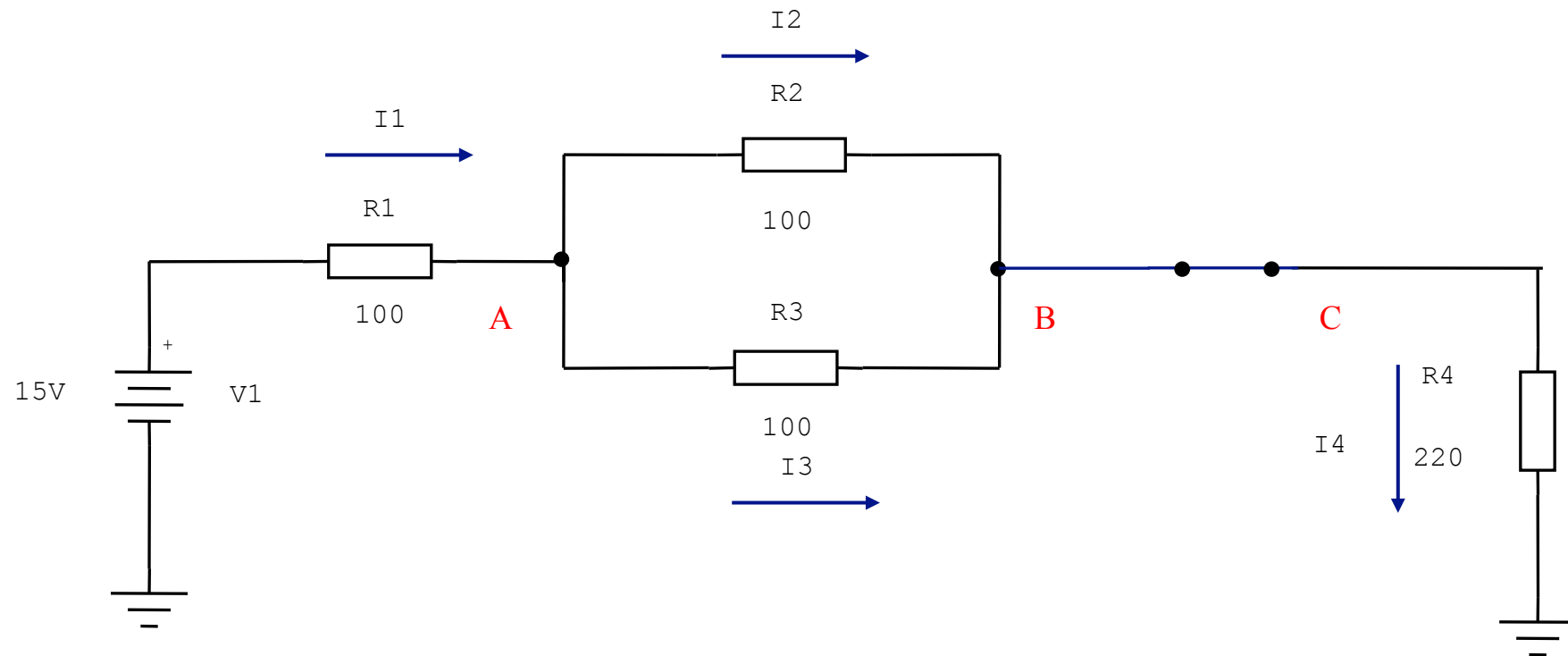

interruptor cerrado



Repaso de Teoría de Circuitos. Ejemplo 2

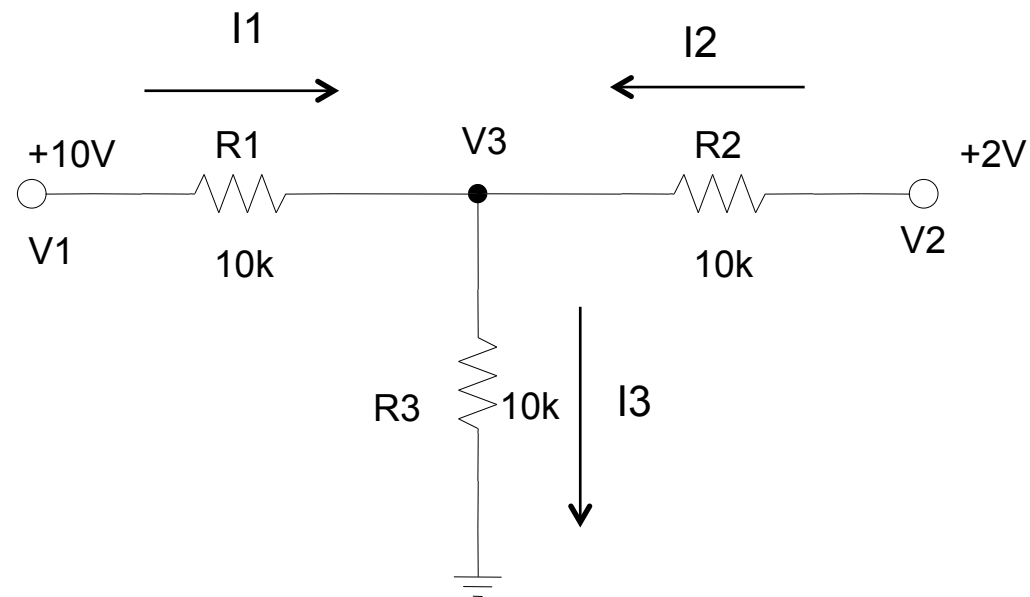

Resolver el circuito y calcular tensiones y corrientes