


La base de tot: la Llei d'OHM



$$V = R.I$$




Repàs de Teoria de Circuits. Exemple 1

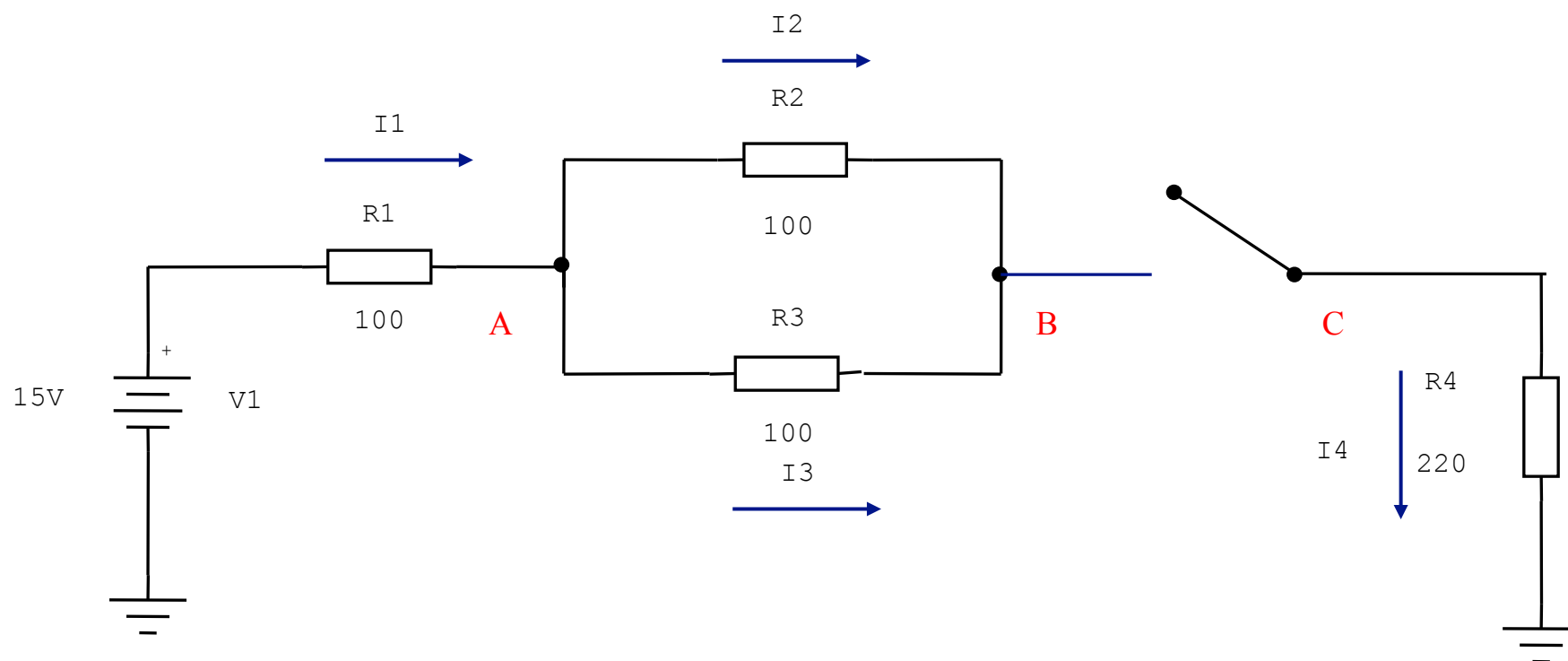

interruptor obert




Repàs de Teoria de Circuits. Exemple 1

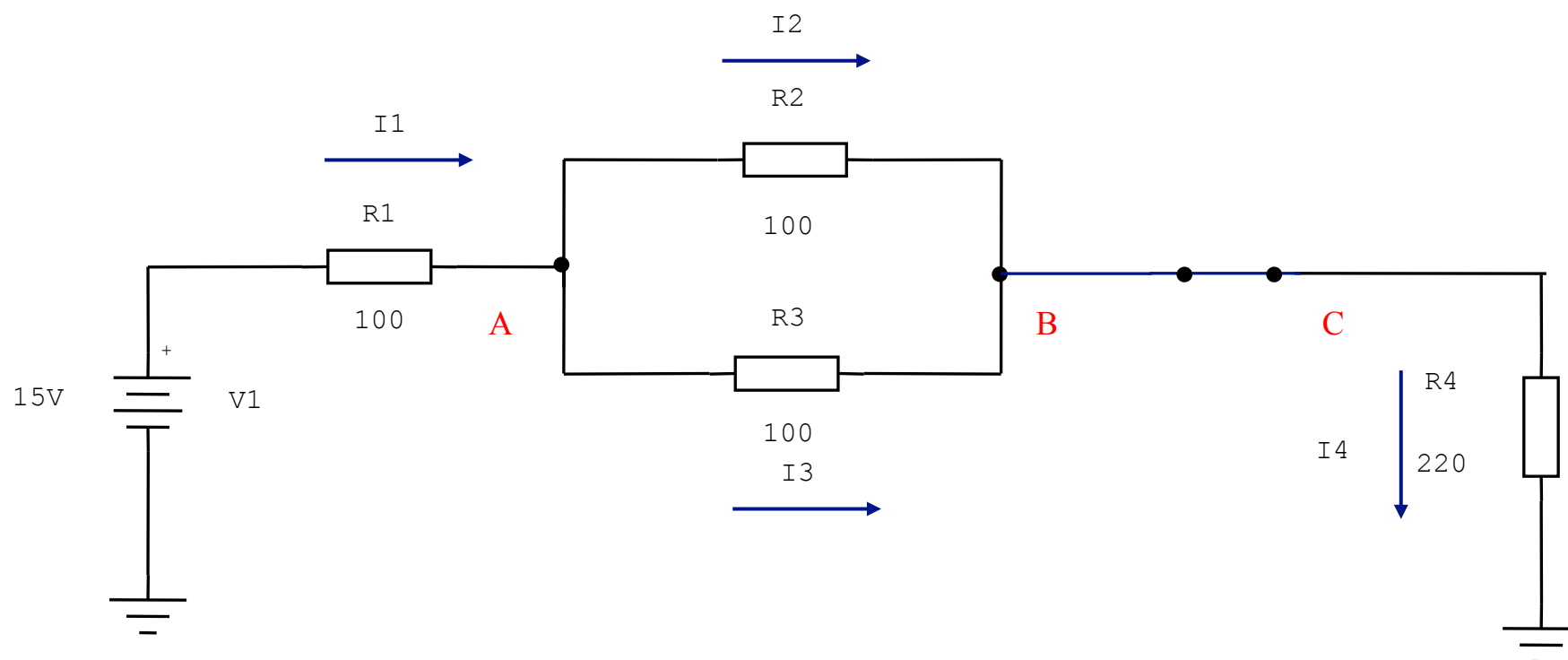

interruptor tancat



Repàs de Teoria de Circuits. Exemple 2

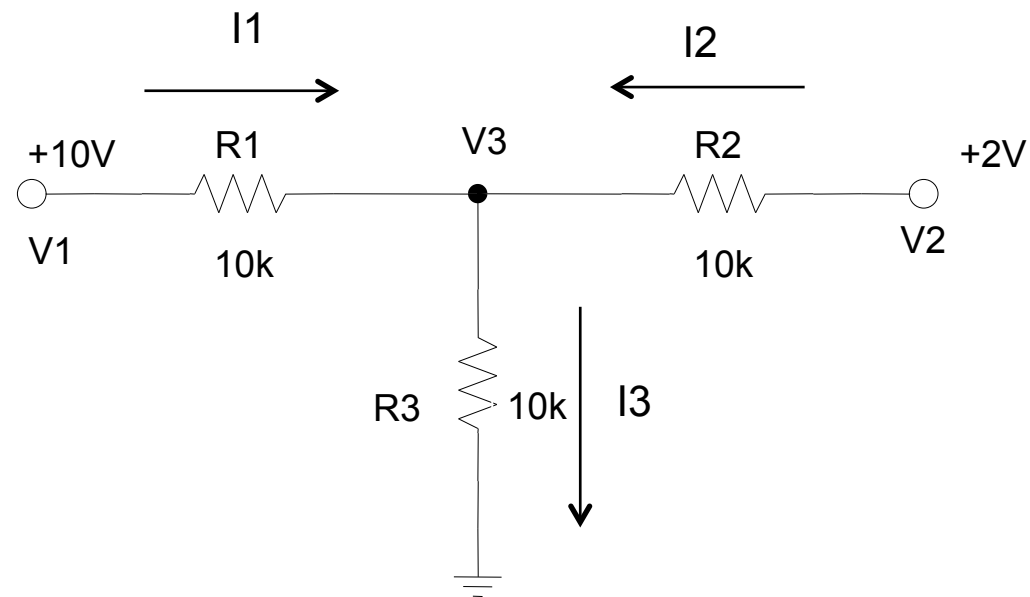

Resoldre el circuit i calcular tensions i corrents