ESTRUCTURA DE COMPUTADORES

Ejercicios Tema 1: El procesador

1. Modifica la unidad de control vista en clase para dar soporte a la siguiente instrucción:

addi rt, rs, inm
$$\#$$
 rt = rs + inm

Para realizar el ejercicio, completa la tabla de verdad de la unidad de control:

				Banco Registros	ALU	Mem. Datos		Multiplexores Configuración Ruta de Datos			
Instrucción	Form	Código Op.	Función	EReg	OpALU	LMem	EMem	MxPC	MxALU	MxDst	MxER
add rd, rs, rt	R	000000	100000	1	010	0	0	0	0	1	0
sub rd, rs, rt	R	000000	100010	1	110	0	0	0	0	1	0
and rd, rs, rt	R	000000	100100	1	000	0	0	0	0	1	0
or rd, rs, rt	R	000000	100101	1	001	0	0	0	0	1	0
lw rt, desp(rs)	I	100011		1	010	1	0	0	1	0	1
sw rt, desp(rs)	I	101011		0	010	0	1	0	1	X	X
beq rs, rs, etiq	I	000100		0	110	0	0	Z	0	X	X
addi rt, rs, inm											

2. Modifica la ruta de datos y unidad de control vista en clase para dar soporte a la siguiente instrucción:

3. Codifica las siguientes instrucciones:

Puedes hacer uso del simulador PCSpim (o del QtSpim) para realizar el ejercicio. Ten en cuenta que las pseudo-instrucciones se desdoblan en un conjunto de instrucciones antes de su codificación. Justifica la respuesta (indicando los diferentes campos de cada instrucción: COp, Rs, Rt, ...)

4. Analiza la operación que realizan las instrucciones codificadas de la siguiente forma a partir de la dirección 0x00400000.

Dirección	Contenido					
0x00400000	0x3c081000					
0x00400004	0x8d090000					
0x00400008	0x8d0a0004					
0x0040000C	0x012a5820					
0x00400010	0xad0b0008					

Para realizar este ejercicio debemos tener presente la codificación de las instrucciones MIPS.

5. Modifica la ruta de datos para dar soporte a la instrucción

lui rt, inm #
$$rt_{31..16} = inm; rt_{15..0} = 0$$

Para ello se decide modificar el recurso "Extensión de signo" con el fin de que tenga una funcionalidad adicional. El nuevo recurso se denomina ahora Ext Signo/Shifter y se configura con una nueva señal de control denominada shift. Cuando la señal shift vale 0 el recurso realiza la extensión de signo de la entrada. Cuando la señal shift vale 1, el recurso genera una salida de 32 bits a partir de la entrada de 16 bits, donde los 16 bits de la entrada aparecen en los 16 bits de mayor peso en la salida y los 16 bits de menor peso de la salida tienen el valor 0.

Indica los cambios a realizar tanto en la ruta de datos que se muestra a continuación, así como los cambios a realizar en la unidad de control.

				Ext. Signo/ shifter	Banco Registros	ALU	Mem. Datos		Multiplexores Configuración Ruta de Datos			
Instrucción	Form	Código Op.	Función	shift	EReg	OpALU	LMem	EMem	MxPC	MxALU	MxDst	MxER
add rd, rs, rt	R	000000	100000		1	010	0	0	0	0	1	0
sub rd, rs, rt	R	000000	100010		1	110	0	0	0	0	1	0
and rd, rs, rt	R	000000	100100		1	000	0	0	0	0	1	0
or rd, rs, rt	R	000000	100101		1	001	0	0	0	0	1	0
lw rt, desp(rs)	I	100011			1	010	1	0	0	1	0	1
sw rt, desp(rs)	I	101011			0	010	0	1	0	1	X	X
beq rs, rs, etiq	I	000100			0	110	0	0	Z	0	X	X
lui rt, inm												

