

FCO - Tema 4 – Rúbricas

Ejercicio	A	B	C	D
4.1	Escribe correctamente la tabla de verdad (100%)			
4.2	Tabla de verdad (50%)	Circuito equivalente (50%)		
4.3	Escribe correctamente la tabla de verdad (100%)			
4.4	Respuesta correcta (100%)			
4.5	Salida del maestro (50%)	Salida del maestro + salida del esclavo (50%)		
4.6	Dibuja correctamente la salida del biestable asíncrono (30%)	Dibuja correctamente la salida añadiendo el reloj (30%)	Dibuja correctamente la salida añadiendo entradas asíncronas (40%)	
4.7	Dibuja correctamente la salida (100%)			
4.8	Dibuja correctamente la salida del biestable maestro (50%)	Dibuja correctamente la salida final (50%)		
4.9	Ubica correctamente los flancos del reloj (20%)	Dibuja correctamente la salida (80%)		
4.10	Ubica correctamente los flancos del reloj (20%)	Dibuja correctamente la salida (80%)		
4.11	Realiza correctamente el circuito (100%)			
	Desconoce el patrón general: reloj, tipos de biestables, interconexiones internas, etc. (-100%)	Error al conectar la entrada serie (-25%)	Error al conectar la salida (serie o paralelo) (-25%)	
4.12	Realiza correctamente el circuito (100%)			
	Desconoce el patrón general: reloj, tipos de biestables, interconexiones internas, etc. (-100%)	Error al conectar la entrada serie (-25%)	Error al conectar la salida (serie o paralelo) (-25%)	
4.13	Realiza correctamente el circuito (100%)			
	Desconoce el patrón general: decodificador, registros, multiplexor, etc. (-100%)	Error al conectar la habilitación del decodificador (-25%)	Error en el nivel de habilitación de las salidas del decodificador (-25%)	Error en el nivel de habilitación de la señal de carga en paralelo de los registros (-25%)
4.14	Realiza correctamente el circuito (100%)			
	Desconoce el patrón general: reloj, tipos de biestables, interconexiones internas, etc. (-100%)	Error en las puertas adicionales o en las conexiones a las puertas (-25%)		
4.15 a 4.20	Realiza correctamente el análisis(100%)			
	Desconoce el procedimiento general: dibujo del cronograma, entradas y salidas, valores iniciales (si indicados explícitamente), etc. (-100%)	Error al determinar el valor inicial (si no está indicado explícitamente) (-20%)	Error al calcular entradas de un biestable (-10% / error) hasta un máximo de 3 errores	Error al calcular una transición de un Biestable (-20% / error) hasta un máximo de 3 errores