

Práctica 8: El inversor CMOS. Funcionamiento y parámetros característicos

Índice

1. Objetivos

2. Material necesario

3. Desarrollo práctico

3.1 Funcionamiento estático. Valores lógicos y consumo estático

3.2 Curva de transferencia. Márgenes de ruido

3.3 Consumo dinámico debido a las transiciones

3.4 Retardos de propagación

3.5 Consumo dinámico debido a la carga de las capacidades parásitas

1. Objetivos

- Estudiar la puerta básica de la familia CMOS: el inversor. Tomándola como referencia, analizar parámetros característicos importantes de la familia CMOS: consumo, curva de transferencia, retardo, etc.
- Comparar con las características eléctricas de la familia TTL.

2. Material necesario

- PC y programa de simulación PSpice para Windows. Existe una versión de estudiante en PoliformaT. También está accesible a través de PoliLabs (<https://polilabs.upv.es>).


3. Desarrollo práctico

Inicie PSpice haciendo doble clic sobre el icono PSPICE del escritorio y guarde los archivos en W:\TCO\Prac8.

MUY IMPORTANTE: al guardar un circuito, se recomienda **no utilizar** el nombre por defecto que propone PSpice (schematic1, schematic2, etc.). Utilice para los nombres de directorios y ficheros SOLO CARACTERES ASCII, SIN ESPACIOS EN BLANCO NI ACENTOS. Se sugiere usar nombres como Cmos1, Cmos2, etc.

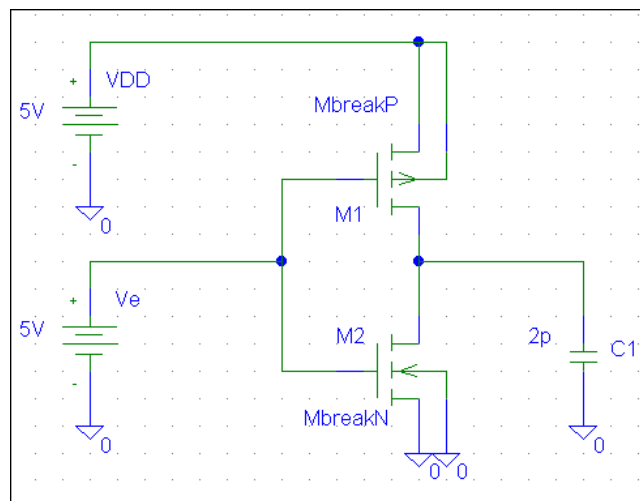3.1 Funcionamiento estático. Valores lógicos y consumo estático

- Edite en el *Schematics* el circuito de la figura siguiente, correspondiente a un inversor CMOS.



- Observaciones: Para importar los componentes, siga el camino *Draw*→*Get New Part*→*Part Name* en el menú *Edit*.
 - MbreakP (transistor PMOS)
 - MbreakN (transistor NMOS)
 - AGND (masa)
 - VDC (tensión continua, para la entrada y la tensión de alimentación)
 - C (capacidad parásita de salida)Para orientarlos correctamente en el esquema, tenga en cuenta que se pueden rotar (CTRL-R) y voltear (CTRL-F).
- Ajuste los nombres y valores de las fuentes de tensión **Ve y V_{DD} a +5V**, así como el valor del condensador **C1 a 2pF** (tenga en cuenta que la unidad picofaradio es $1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$). La capacidad parásita C1 es debida a la capacidad drenador-fuente de M2, la capacidad de entrada de posibles circuitos conectados a la salida (por tanto, aumenta con el fan-out), y a la capacidad del cableado metálico de interconexión.

NOTA: Tenga en cuenta que, a diferencia de la familia TTL, **en CMOS la tensión de alimentación puede ser diferente de +5V (1V, 2.5V, 3.3V, 9V, 12V,**

...)). En la práctica se trabajará con +5V, para comparar el comportamiento con TTL.

- Edite el modelo de los transistores MOSFET:
 - * Con *Edit*→*Model*→*Edit Instance Model (Text)*), ajuste Kp (transconductancia o ganancia) y Vto (tensión umbral V_T)

model MbreakP PMOS vto = -1 kp = 15u *\$	model MbreakN NMOS vto = 1 kp = 15u *\$
---	--

- * Especifique el ancho (W) y largo (L) del canal pulsando dos veces sobre el símbolo del transistor y cambiando los atributos: W = 1u, L = 1u, donde 1u = 1 micro = 10^{-6} . Observe que se han asignado los mismos valores de Kp y (W/L) a los 2 transistores, para simplificar.
- Habilite el tipo de análisis como *Bias Point Analysis*. (*Analysis* -> *setup ...* -> ***Bias point detail***). Se trata de un análisis en continua.
- Ejecute la simulación (tecla F11 o *Analysis*->*Simulate*).
- Verifique, pulsando el icono **V** en el programa de edición, que a la salida aparezca una tensión que se pueda identificar como un “0” lógico. Se trata de **V_{OL}**. **Atención:** puede que la simulación dé como resultado de V_{OL} algunos nV (nanovoltios). Recuerde que 1nV = 10^{-9} V y, por tanto, es aproximadamente 0V.

* **V_{OL}** = _____



- Repita, cambiando la tensión de la entrada Ve a **0V** (“0”) y verifique que a la salida aparezca una tensión que se pueda identificar como un “1” lógico. Se trata de **V_{OH}**.

* **V_{OH}** = _____

- Mida el **consumo estático** de corriente en ambos casos. Para ello pulse el icono **I** de corrientes. Compruebe que la corriente que sale de la fuente de alimentación V_{DD} **es despreciable**. Corresponde a las **corrientes de fuga (I_{leakage})** del circuito.

* **I_{estática} (H)** = _____

* **I_{estática} (L)** = _____

- Calcule la potencia estática $P_{est} = V_{DD} \times I_{est} = V_{DD} \times \frac{1}{2} (I_{estH} + I_{estL})$

* **P_{est}** = _____ mW


NOTA: Las **principales diferencias respecto a TTL** que debe haber observado son:

- Niveles de tensión V_{OH} y V_{OL} muy extremos, prácticamente iguales a V_{DD} y GND, respectivamente. En TTL la salida a nivel alto en vacío es del orden de 4.5V, y la salida a nivel bajo del orden de 0.15V.
- Consumo estático despreciable. En TTL hay corrientes estáticas I_{CC} del orden de algunos mA.

3.2 Curva de transferencia. Márgenes de ruido.

Para obtener la curva de transferencia se efectuará un **barrido de la tensión de entrada** entre 0V y 5V, y se representará la tensión de salida en función de la de entrada. Veamos cómo se puede hacer esto en el PSpice.

- Habilite el tipo de análisis como **DC Sweep**. (*Analysis -> setup ... -> DC Sweep*). Especifique el rango de variación de V_e entre 0 y 5V, con incrementos de 0.01V. Seleccione un barrido lineal (*linear*) de V_e .
- Ejecute la simulación (tecla F11 o *Analysis->Simulate*).
- Una vez terminada, se abrirá automáticamente la ventana de *Probe*, que permite representar señales gráficamente. Para efectuar la selección de la señal, active la opción *Trace*→*Add Trace*. En nuestro caso, hay que escoger la tensión de salida, que corresponde al drenador del transistor M2. Por tanto, elija $V(M2:d)$ de entre todas las que se le muestra. **¡Atención! puede que su transistor no se llame M2, cerciórese mirando el esquemático.**

NOTA: Una alternativa para representar directamente la tensión de salida, sin tener que seleccionarla en PROBE, es poner una sonda de tensión  en la salida (del esquemático).

- Al hacerlo, debe aparecer la curva de transferencia inversora CMOS, donde se pueden medir los diferentes parámetros de tensión. La figura 1 muestra el aspecto de una curva de transferencia inversora **genérica**.

 


Figura 1. Curva de transferencia de una puerta inversora.

- * Mida con los **cursores** las **tensiones de salida para los valores extremos de la tensión de entrada (V_{OH} y V_{OL})**.

- $V_{OH} =$ _____
- $V_{OL} =$ _____

- * Mida aproximadamente los valores de V_e correspondientes a los codos de la curva de transferencia. Sitúese aproximadamente en la mitad del codo. Nos indicarán los valores de V_{ILmax} , V_{IHmin} , V_{OLmax} , V_{OHmin} .

Atención: Como el codo es bastante amplio, resulta difícil precisar el punto exacto. Representando la **derivada** (Add_Plot → función D (V(M2:d)) en Trace) y usando los **cursores**, se pueden localizar los puntos exactos cuya función derivada es igual a -1, que identifican los valores V_{ILmax} y V_{IHmin} . Una vez obtenidos los valores de entrada, puede leer en la curva de transferencia los respectivos valores de salida V_{OHmin} y V_{OLmax} :

- $V_{IHmin} =$ _____
- $V_{ILmax} =$ _____
- $V_{OHmin} =$ _____
- $V_{OLmax} =$ _____

- * Calcule los **márgenes de ruido**:

- $NM_H = V_{OHmin} - V_{IHmin} =$ _____
- $NM_L = V_{ILmax} - V_{OLmax} =$ _____

- * Compruebe que se trata de una **curva de transferencia bastante ideal** y simétrica, con tensiones de salida muy extremas y **márgenes de ruido grandes**. La transición tiene lugar aproximadamente en $V_{DD}/2$ (o sea, en 2.5V).

NOTA: Observe que los márgenes de ruido y los niveles de tensión de salida son mejores que en la familia TTL (en TTL el NM es del orden de 0.4V).

3.3 Consumo dinámico debido a las transiciones

Podemos visualizar el consumo de corriente que circula por los transistores MOSFET para comprobar que **solo existe consumo durante la transición** de un estado al otro, mientras que en los niveles lógicos estables no hay consumo, tal como predice la teoría.

- Para visualizarlo se puede crear un nuevo gráfico sobre la curva de transferencia del apartado anterior. Utilice el menú *Plot→Add Plot to window* y añada como señal a visualizar la corriente de drenador del transistor NMOS ($I_D(M2)$).
- Observe que el consumo se concentra en la **zona de la transición**, donde **los 2 transistores conducen simultáneamente**. Este consumo se denomina también **consumo de cortocircuito** (*short-circuit power dissipation*), pues supone la activación de un camino de conducción entre V_{DD} y GND. Es debido a la duración finita de los flancos de la señal de entrada. La Figura 2 ilustra este consumo dinámico, para un inversor genérico.

 


Figura 2. Consumo dinámico debido a las transiciones.

- * Mida el valor máximo de la corriente en la transición, utilizando los cursores. Calcule la potencia en mW.
 - $I_{sc} = \text{_____}(\text{mA})$
 - $P_{sc} = V_{DD} \times I_{sc} = \text{_____}(\text{mW})$

Este consumo de potencia se produce en cada transición de entrada (subida o bajada). Cuantas más transiciones por unidad de tiempo se produzcan, más consumo hay. Por tanto, es **directamente proporcional a la frecuencia** de la señal de entrada. También es **proporcional a la duración de los flancos** de la señal de entrada, pues en la zona intermedia de los flancos se produce la conducción simultánea de los 2 transistores.

3.4 Retardos de propagación


Introduciremos en la entrada un pulso positivo y mediremos el retardo del pulso invertido de la salida. El retardo es debido a la **capacidad C_L** . Recordemos que C_L está relacionada con las capacidades intrínsecas de los transistores del inversor, la capacidad de entrada de posibles circuitos conectados a la salida (por tanto aumenta con el fan-out), y a la capacidad del cableado metálico de interconexión.

- En primer lugar, sustituya la entrada constante V_e por un **generador de pulsos, V_{pulse}** . Tras introducir este componente, edite sus atributos, fijando los siguientes valores:

DC=0; AC=0; V1=0; V2=5; TD=200n; TR=10n; TF=10n; PW=700n

Con ello se fija un **pulso positivo** con un tiempo inicial (TD) de 200 ns, un tiempo de subida (TR) de 10ns, un ancho de pulso (PW) de 700ns y un tiempo de bajada (TF) de 10ns. V1 es el nivel bajo (0V) y V2 es el nivel alto (5V).

- Seguidamente, proceda a cambiar el modo de simulación (*Analysis*→*Setup...Transient Analysis*), ajustando el valor de fondo de escala de tiempos a 1500ns y el *Print step* en el valor por defecto. Tras ello, ya podemos iniciar la simulación (*Analysis*→*Simulate*).
- Lo siguiente es añadir dos trazas a visualizar en el Probe: la tensión del pulso de entrada: V(Vpulse:+) y la tensión de la salida: V(M2:d). Alternativamente, en el esquemático se pueden poner sondas de tensión en la entrada y en la salida. La gráfica resultante obtenida debe ser similar a la de la figura siguiente. Observe los frentes exponenciales debidos a la carga y descarga de C_L .

 

- A continuación se medirán sobre esta gráfica los **tiempos de retardo t_{pLH} y t_{pHL}** (recuerde que los subíndices se refieren a la transición en la señal de salida). Mida entre el punto medio de los flancos de entrada y salida, tal como refleja la Figura 3. Se recomienda el uso de los **cursores**. Puede usarse el **cursor 1 para la señal de entrada** y el **cursor 2 para la señal de salida**. Para conseguir una mayor resolución con los cursores se pueden controlar

con las flechas del teclado. En el caso del cursor 2 hay que mantener apretada la tecla *Shift*.

También puede hacer un *Zoom* de la zona de los flancos.

- * $t_{pHL} = \underline{\hspace{2cm}}$ ns
- * $t_{pLH} = \underline{\hspace{2cm}}$ ns

 


Figura 3. Retardos de propagación

Compare t_{pHL} y t_{pLH} . Como los 2 transistores se han definido con los mismos parámetros, resulta que los retardos deben ser aproximadamente iguales. Esta es una **diferencia con la familia TTL**, donde los retardos son asimétricos ($t_{pLH} > t_{pHL}$).

- Para comprobar el **efecto de C_L** , modifique sobre el esquemático el valor de la capacidad, poniendo, por ejemplo 10pF. Ejecute una nueva simulación y compruebe la modificación de los tiempos de retardo. Justifique el resultado.

- * $t_{pHL} = \underline{\hspace{2cm}}$ ns
- * $t_{pLH} = \underline{\hspace{2cm}}$ ns

Atención: Puede que la subida exponencial de la señal de salida no se vea completa, por ser más lenta. Se soluciona aumentando la duración de la simulación Transient a 2000 ns.

- Los retardos disminuyen al aumentar k_p (transconductancia de los transistores), (W/L) (tamaño de los transistores) y V_{DD} . Puede verificar opcionalmente esta influencia.

3.5 Consumo dinámico debido a la carga de las capacidades parásitas

- Estudie el efecto de C_L en el **consumo dinámico**. Vuelva a cambiar $C_L = 2\text{pF}$ en el esquemático. Simule y represente el valor de la corriente consumida (IS(M1)), en función del tiempo. Necesitará activar *Plot*→*Add Plot to window* para crear una nueva gráfica.

¿Se observa el mismo consumo en las dos transiciones?

Obsérvese que el consumo relevante ocurre en la transición $L \rightarrow H$, cuando se carga C_L con corriente que suministra la fuente de alimentación. En la transición $H \rightarrow L$, C_L se descarga a través del transistor NMOS y no hay consumo de la fuente. Esto queda reflejado en la Figura 4.

 


Figura 4. Consumo dinámico debido a la carga de C_L