

Aquesta diferència estava en la pregunta 8, on el circuit inicial era diferent. En concret, la línia /Càrrega estava connectada a les entrades A dels multiplexors, mentre que en la versió en castellà estava connectada a les entrades B dels multiplexors. La solució per a la versió en valencià es presenta en la figura següent:

